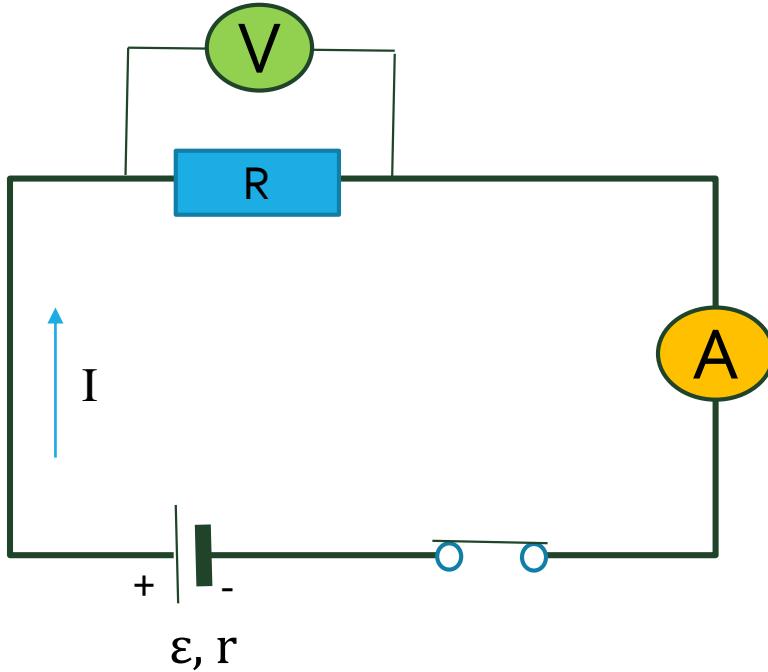


OMOV ZAKON ZA CELO STRUJNO KOLO

Goran Ivković, profesor fizike



Na slici je prikazano strujno kolo sa priključenim ampermetrom i voltmetrom.

Karakteristike izvora su elektromotorna sila (ϵ) i unutrašnji otpor izvora r .

Elektromotorna sila je napon koji vlada između polova izvora kada on nije uključen u strujno kolo.

Kroz strujno kolo teče struja I u smeru od pozitivnog pola izvora ka negativnom polu.

I – jačina električne struje (A)

ϵ – elektromotorna sila izvora (V)


R – spoljašnji otpor u kolu (Ω)

r – unutrašnji otpor izvora (Ω)

$$I = \frac{\epsilon}{R + r}$$

OMOV ZAKON ZA CELO STRUJNO KOLO
 JAČINA STRUJE JE SRAZMerna ELEKTROMOTORNOJ SILI
 IZVORA, A OBRNUTO SRAZMerna ZBIRU UNUTRAŠnjEG I
 SPOLJAŠnjEG OTPORA.

RAD SA OBRASCEM

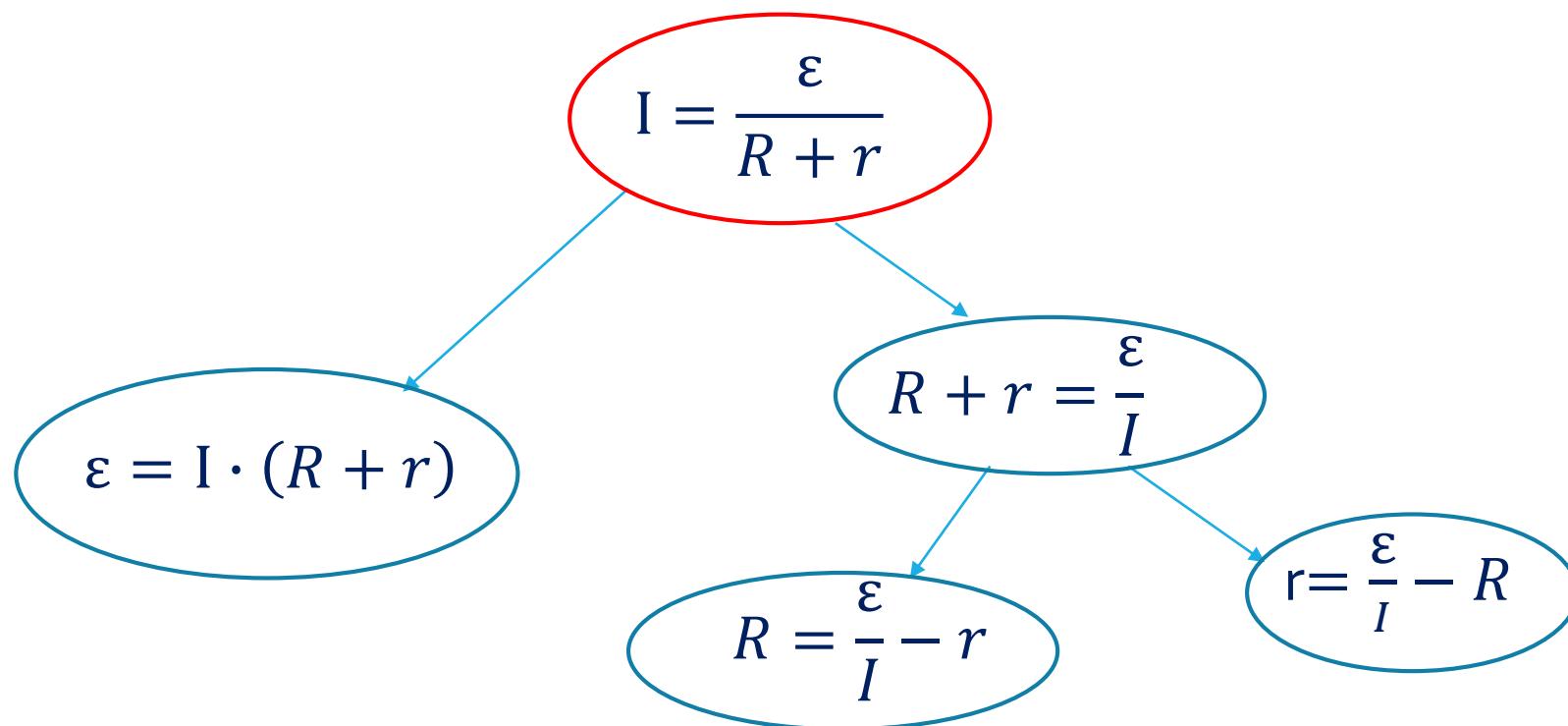

PRVI PRIMER

Na izvoru elektromotrone sile 10 V i unutrašnje otpornosti 1Ω priključen je potršač čija je električna otpornost 24Ω . Kolika je električna struja u kolu?

$$\epsilon = 10V$$

$$r = 1 \Omega$$

$$R = 24 \Omega$$

$$I = ?$$

$$I = \frac{\epsilon}{R + r}$$

$$I = \frac{10V}{24 \Omega + 1 \Omega}$$

$$I = \frac{10V}{25 \Omega}$$

$$I = 0,4 A$$

DRUGI PRIMER

Kroz potrošač postavljen u prosto strujno kolo protiče električna struja od 5A. Koliki je napon na izvoru ako je unutrašnja otpornost $1,5\Omega$, a potrošača $18,5\Omega$?

$$I = 5A$$

$$r = 1,5 \Omega$$

$$R = 18,5 \Omega$$

$$\epsilon = ?$$

$$I = \frac{\epsilon}{R + r} \quad \rightarrow \quad \epsilon = I \cdot (R + r)$$

$$\epsilon = I \cdot (R + r)$$

$$\epsilon = 5A \cdot (18,5 \Omega + 1,5 \Omega)$$

$$\epsilon = 5A \cdot 20\Omega$$

$$\epsilon = 100V$$

TREĆI PRIMER

Kolika je otpornost potrošača koji je priključen na izvor struje elektromotorne sile 150V ako kroz njega protiče struja 10A? Unutrašnja otpornost izvora je 2Ω .

$$\mathbf{\epsilon} = 150V$$

$$\mathbf{I} = 10A$$

$$\mathbf{r} = 2\Omega$$

$$\mathbf{R} = ?$$

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{\epsilon}}{\mathbf{R} + \mathbf{r}} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{R} + \mathbf{r} = \frac{\mathbf{\epsilon}}{\mathbf{I}} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{R} = \frac{\mathbf{\epsilon}}{\mathbf{I}} - \mathbf{r}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\epsilon}}{\mathbf{I}} - \mathbf{r}$$

$$\mathbf{R} = \frac{150V}{10A} - 2\Omega$$

$$\mathbf{R} = 15\Omega - 2\Omega$$

$$\mathbf{R} = 13\Omega$$